



Teoría de los Circuitos I

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Electrónica


Guía de Trabajos Prácticos N° 8

Resolución Sistemática de Circuitos

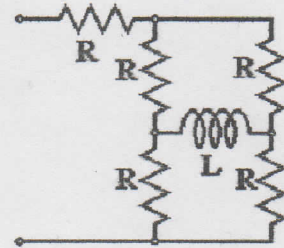1. En el circuito de la figura calcular la impedancia compleja de excitación aplicando:


- El método de los nodos.
- El método de las mallas.

Datos: $R = 1 \text{ k}\Omega$; $L = 1 \text{ Hy}$; $\omega = 10^3 \text{ 1/s}$.



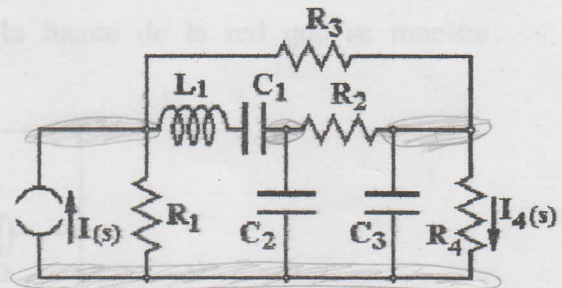2. En el circuito de la figura, se pide calcular:


- La corriente $I_4(s)$ aplicando el método de los nodos para una $I(s)$ genérica.
- ¿Qué sucedería si en vez de un generador de corriente tuviéramos un generador de tensión?



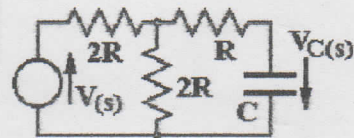3. Para el circuito de la figura calcular:


- La tensión $V_C(s)$ aplicando el método de las mallas para una excitación $V(s)$ genérica.
- Calcular $V_C(t)$ para $v(t) = 5V \cdot e^{-2t} \cdot u(t)$.

Datos: $R = 1 \text{ k}\Omega$; $C = 1 \mu\text{F}$




4. Dado el siguiente circuito calcular la impedancia de transferencia


$$Z_T(s) = \left. \frac{V_1(s)}{I_2(s)} \right|_{\text{CIN}} \text{ por aplicación del método de los nodos.}$$

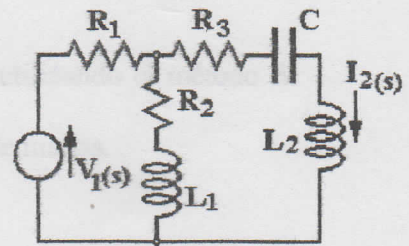

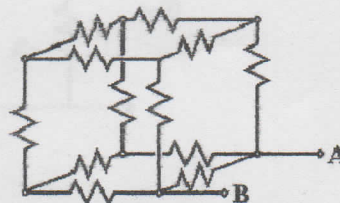5. En la siguiente red espacial de resistores de 1Ω , calcular el valor de la resistencia entre los puntos A y B aplicando el método de los nodos. Utilice *MatLab* para resolver la matriz de resistencias obtenida.



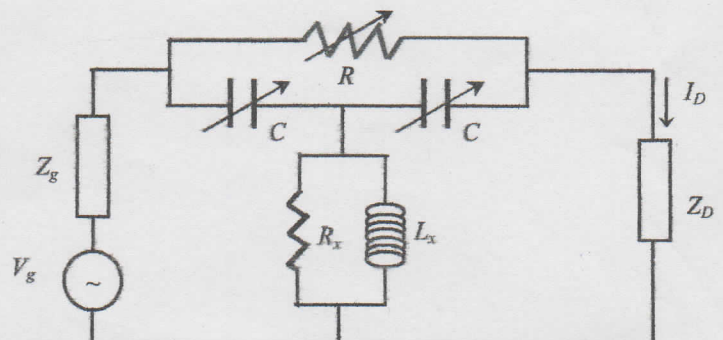6. En la red mostrada en el siguiente circuito, las dos capacidades iguales C y la resistencia de derivación R se ajustan hasta que la corriente I_D en el detector es cero. Suponiendo una





Teoría de los Circuitos I


Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Buenos Aires. Departamento de Electrónica


frecuencia angular de la fuente ω constante, determine los valores de R_x y L_x .

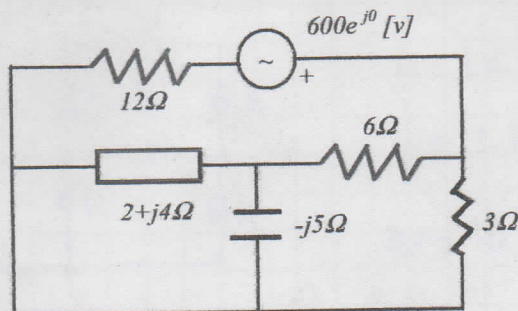7. Para el circuito de la siguiente figura, se pide:

- Plantear las ecuaciones de nodos para el circuito que se muestra a continuación.
- Determinar la corriente que circula por la resistencia de 6Ω y su caída de tensión.




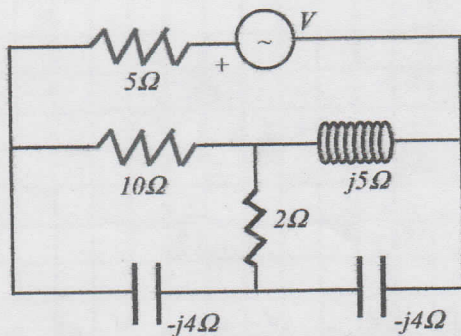8. Determine la impedancia de entrada vista desde la fuente de la red que se muestra continuación:



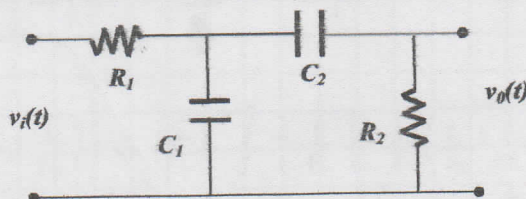9. Para el circuito que se muestra en el figura, se pide:

- Calcular la función de transferencia del sistema, es decir $H(s)$, utilizando el método de nodos.
- Verifique lo calculado en el inciso anterior utilizando el método de mallas.



1) Calcular la impedancia compleja de excitación


a) Nodos b) mallas

$$I = \frac{V_2 - V}{R}$$

$$I_R = \frac{V_2 - V}{R + \frac{V}{I}}$$

$$Z_e(s) = \frac{V(s)}{I(s)}$$

$$Y \sim V \sim I$$

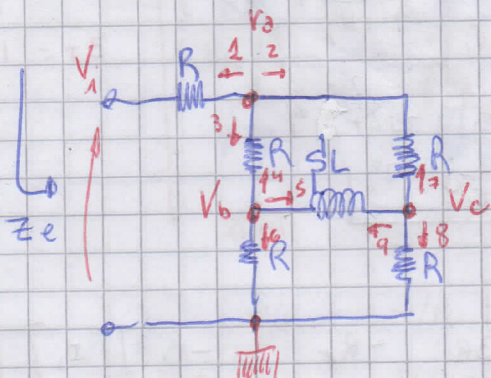

$$B = 1 \text{ K}\Omega$$

$$L = 1 \text{ Hy}$$

$$W = 10^3 \frac{1}{\text{sec}}$$

a) Nodos: [Todas las corrientes entrantes o salientes]

$$\begin{bmatrix} I_1 + I_2 \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & -\frac{1}{R} & -\frac{1}{R} \\ -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} & -\frac{1}{sL} \\ -\frac{1}{R} & -\frac{1}{sL} & \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V}{R} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \quad I_1 + I_2 + I_3 = 0 = \frac{V_a - V}{R} + \frac{V_a - V_c}{R} + \frac{V_a - V_b}{R} \Rightarrow \frac{3V_a}{R} - \frac{V_b}{R} - \frac{V_c}{R} = \frac{V}{R}$$

$$\bullet \quad I_y + I_s + I_b = 0 = \frac{V_b - V_a}{R} + \frac{V_b - V_c}{\frac{1}{sL}} + \frac{V_b}{R} = 0 \Rightarrow \frac{-V_a}{R} + \left(\frac{2}{R} + \frac{1}{sL} \right) V_b - \frac{V_c}{sL} = 0$$

$$\bullet I_7 + I_8 + I_9 = 0 = \frac{V_c - V_2}{R} + \frac{V_c}{R} + \frac{V_c - V_2}{\frac{1}{2}L} = 0 \Rightarrow \frac{-V_2}{R} - \frac{V_2}{\frac{1}{2}L} + \left(\frac{2+1}{R} + \frac{1}{\frac{1}{2}L}\right)V_c = 0$$

$$\cancel{X} \cdot \cancel{V} = \cancel{I} \rightarrow$$

$$A_Y = D_Y / (\xi) = \frac{3}{R} \left[\left(\frac{2}{R} + \frac{1}{\xi L} \right)^2 - \left(\frac{1}{\xi L} \right)^2 \right] + \frac{1}{R} \left[-\frac{1}{R} \left(\frac{2}{R} + \frac{1}{\xi L} \right) - \frac{1}{\xi L R} \right] + \frac{1}{R} \left[\frac{1}{R \xi L} + \frac{1}{R} \left(\frac{2}{R} + \frac{1}{\xi L} \right) \right]$$

$$DY(s) = \frac{3}{s} \cdot \left(\frac{4}{s^2} + \frac{4}{s^2 R} + \frac{1}{s^2 L} - \frac{1}{s^2 L^2} \right) + \frac{1}{s} \left(-\frac{2}{s^2} - \frac{2}{s^2 L} \right) - \frac{1}{s} \left(\frac{1}{s^2 R} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s^2 L} \right)$$

$$|Y(s)| = \frac{12}{R^3} + \frac{12}{sLR^2} - \frac{2}{R^3} - \frac{2}{sLR^2} - \frac{2}{sLR^2} - \frac{2}{R^3} = \frac{8}{sLR^2} + \frac{8}{R^3}$$

$$DY(s) = \frac{8R + 8sL^2}{sLR^3}$$

$$V_5 = \text{Der} \begin{pmatrix} V/R & -V/R & -V/R \\ 0 & \frac{2}{R} + \frac{1}{5L} & -\frac{1}{5L} \\ 0 & -\frac{1}{5L} & \frac{2}{R} + \frac{1}{5L} \end{pmatrix} = \frac{V}{R} \left[\left(\frac{2}{R} + \frac{1}{5L} \right)^2 - \left(\frac{1}{5L} \right)^2 \right] \rightarrow \frac{V_0}{I} = \frac{\frac{4}{R^2} - \frac{4}{5LR}}{\frac{8R + 8L}{5LR^3}}$$

$$\frac{V_2}{E} = Z_1 \rightarrow Z_T = R + Z_1 = R + \frac{4sL + 4R}{3R + 8sL} \cdot \frac{R}{R + 8sL} = R + R \frac{4sL + 4R}{8R + 8sL}$$

$$Z_T = R + R \frac{4R + 4j\omega L}{8R + 4j\omega L} = R + R \frac{4R}{9R} \frac{j + \frac{R}{L}}{j + \frac{8R}{9L}}$$

$$R + R \frac{4R}{8L} \frac{R + j\omega L}{R + \frac{8R}{9}} \downarrow$$

$$Z_T = R + \frac{4R}{9} \frac{j + \frac{R}{L}}{j + \frac{8R}{9L}} = 1k\Omega + \frac{4 \cdot 1k\Omega}{9} \frac{j10^3 + \frac{1}{5}}{j10^3 + \frac{8}{5}}$$

$$R + \frac{1R}{2}$$

$$Z_T = \frac{3}{2} R$$


$$Z_T = 1500\Omega$$

$$Z_T = 1k\Omega + \frac{4k}{9} 1,058 e^{j3,36^\circ}$$

$$Z_T = 1k\Omega e^{j0^\circ} + 470\Omega e^{j3,36^\circ} = 1467,19 - j27,54$$

$$Z_T = (1467,2 - j27,54)\Omega = 1467,46 e^{-j1,07^\circ}$$

b) Mallas

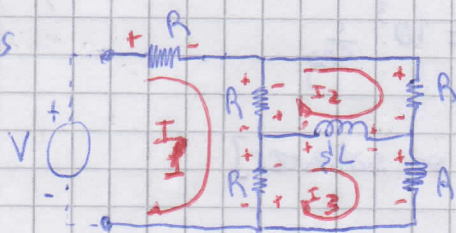

$$\begin{bmatrix} 3R & -R & -R \\ -R & 2R + j\omega L & -j\omega L \\ -R & -j\omega L & 2R + j\omega L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Z \cdot I = V$$

$$\Delta Z = 3R[(2R + j\omega L)^2 - (j\omega L)^2] + R[-2R^2 - j\omega L R - j\omega L R] - R[j\omega L R + 2R^2 + j\omega L R]$$

$$\Delta Z = 3R[(2R)^2 + 4Rj\omega L + (j\omega L)^2 - (j\omega L)^2] - 2R^3 - 4j\omega L R^2 - 2R^3$$

$$\Delta Z = 12R^3 + 12R^2j\omega L - 4R^3 - 4j\omega L R^2 = 8R^3 + 8j\omega L R^2 = 8R^2L \left(j + \frac{R}{L} \right)$$


$$I_1 = \frac{\det \begin{bmatrix} V & -R & +R \\ 0 & 2R + j\omega L & -j\omega L \\ 0 & -j\omega L & 2R + j\omega L \end{bmatrix}}{\Delta Z} = \frac{V[(2R + j\omega L)^2 - (j\omega L)^2]}{\Delta Z}$$

$$\frac{I_1}{V} = \frac{4R^2 + 4Rj\omega L + j\omega L}{j + \frac{R}{L}} \frac{1}{8R^2L} \frac{j + \frac{R}{L}}{j + \frac{R}{L}} = \frac{1}{2R}$$

$$V = I_1(R + Z_1)$$

$$\frac{I_1}{V} = \frac{1}{R + Z_1} = \frac{1}{2R} \rightarrow Z_T = R + Z_1 = 2R = 2000\Omega$$

1)

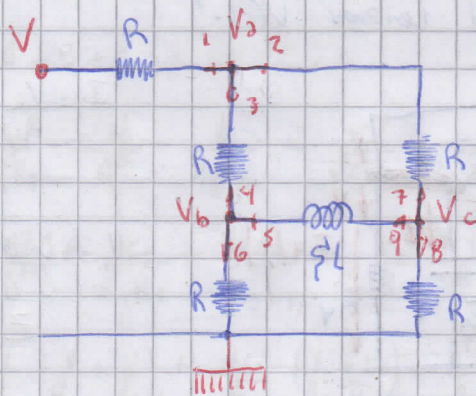

$$R = 1k \quad L = 1H \quad W = 1 \times 10^3 \frac{1}{s}$$

$$N \rightarrow \sum V = I \quad M \rightarrow \sum I = V$$

$$V \rightarrow R \rightarrow V_2 \rightarrow Z_L \rightarrow \text{ground}$$

$$Z_T = R + Z_L$$

$$I = \frac{V}{R + Z_L} = \frac{V_2}{Z_L} = \frac{V - V_2}{R} = \frac{V}{R} - \frac{V_2}{R}$$

Nodos:

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{R} & -1/R & -1/R \\ -1/R & \frac{2}{R} + \frac{1}{sL} & -1/sL \\ -1/R & -1/sL & \frac{2}{R} + \frac{1}{sL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{V}{R} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Z_T = R + Z_L = R + \frac{V_2}{I}$$

$$Z_T = R + \frac{V_2}{\frac{V}{R} - \frac{V_2}{R}}$$

$$\Delta Y = \text{Det } Y = \frac{3}{R} \left[\frac{4}{R^2} + 2 \frac{2}{sRL} + \left(\frac{1}{sL} \right)^2 - \left(\frac{1}{sL} \right)^2 \right] + \frac{1}{R} \left[-\frac{2}{R^2} - \frac{1}{sRL} - \frac{1}{sRL} \right] - \frac{1}{R} \left[\frac{1}{sRL} + \frac{2}{R^2} + \frac{1}{sRL} \right]$$

$$\Delta Y = \frac{12}{R^3} + \frac{12}{sRL} - \frac{2}{R^3} - \frac{2}{sR^2L} - \frac{2}{sR^2L} - \frac{2}{R^3} = \frac{8}{R^3} + \frac{8}{sR^2L} = \frac{8(sL + R)}{sR^3L}$$

$$\Delta Y = 8 \frac{s + R/L}{sR^3}$$

$$V_2 = \text{Det} \begin{bmatrix} V/R & -1/R & -1/R \\ 0 & \frac{2}{R} + \frac{1}{sL} & -1/sL \\ 0 & -1/sL & \frac{2}{R} + \frac{1}{sL} \end{bmatrix} = \frac{V/R \left[\frac{4}{R^2} + 2 \frac{2}{sRL} \right]}{\Delta Y} \rightarrow \frac{V_2}{V/R} = \frac{4 \left[\frac{sL + R}{sR^2L} \right]}{\Delta Y}$$

$$\frac{V_2}{V/R} = \frac{1}{2} \frac{s + R/L}{sR^2} \cdot \frac{sR^3}{sL + R} = \frac{1}{2} \frac{R}{sL + R}$$

$$V = IR + V_2 \quad V = I \left(\frac{R}{1 - \frac{1}{2}} \right) + \frac{V_2}{1 - \frac{1}{2}}$$


$$R - R^2 \frac{1}{2} = \frac{1}{2} R \rightarrow \frac{1}{2} R - \frac{0.5R - R}{R^2} = \frac{R - 0.5R}{R^2}$$

$$R - R^2 \frac{I}{V} = \frac{V_2}{V}$$

$$Z_T = \frac{R^2}{R - 0.5R} = 2000 \Omega = 2k\Omega$$

2) a) calcular $I_4(s)$ por Nodos ($I(s)$ generica)

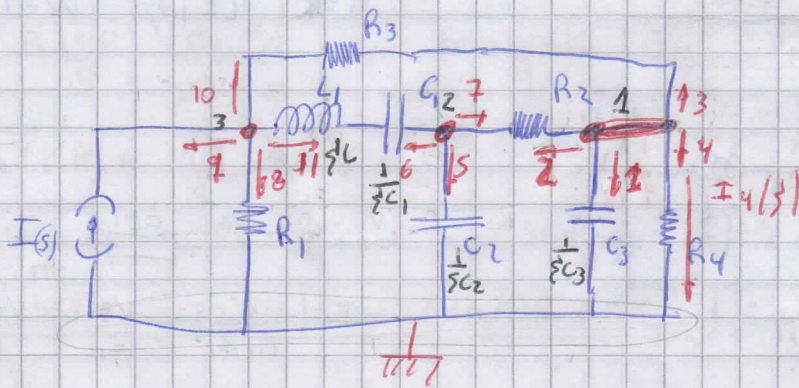b) ¿Que sucede si en vez de $I(s)$ tenemos $V(s)$?



$$I_4 = \frac{V_1}{R_4}$$

$$V_1 = \frac{\det M V_1}{\Delta Z}$$

$$V = I$$

$$\begin{bmatrix} sC_3 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} & -1/R_2 & -1/R_3 \\ -1/R_2 & sC_2 + \frac{1}{sL_1 + \frac{1}{sC_1}} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{sL_1 + \frac{1}{sC_1}} \\ -1/R_3 & -\frac{1}{sL_1 + \frac{1}{sC_1}} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{sL_1 + \frac{1}{sC_1}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I(s) \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \left(sC_3 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) \left[\left(sC_2 + \frac{1}{sL_1 + \frac{1}{sC_1}} + \frac{1}{R_2} \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{sC_1}{s^2 L_1 C_1 + 1} \right) - \left(\frac{sC_1}{s^2 L_1 C_1 + 1} \right)^2 \right] = \\ & = \left(sC_3 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) \left[\frac{sC_2}{R_1} + \frac{sC_2}{R_3} + \frac{s^2 C_1 C_2}{s^2 L_1 C_1 + 1} + \frac{sC_1}{R_1 (s^2 L_1 C_1 + 1)} + \frac{sC_1}{R_3 (s^2 L_1 C_1 + 1)} + \left(\frac{sC_1}{s^2 L_1 C_1 + 1} \right)^2 + \right. \\ & \quad \left. + \frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_2 R_3} + \frac{sC_1}{R_2 (s^2 L_1 C_1 + 1)} - \left(\frac{sC_1}{s^2 L_1 C_1 + 1} \right)^2 \right] = \end{aligned}$$

$$A) = \left(sC_3 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) \left[\frac{sC_1}{s^2 L_1 C_1 + 1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + sC_2 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{s^2 C_1 C_2}{s^2 L_1 C_1 + 1} + \frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_2 R_3} \right] =$$

$$B) = \frac{1}{R_2} \left[-\frac{1}{R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{sC_1}{s^2 L_1 C_1 + 1} \right) - \frac{1}{R_3 (s^2 L_1 C_1 + 1)} \right] = -\frac{1}{R_2^2 R_1} - \frac{1}{R_2^2 R_3} - \frac{sC_1}{R_2^2 (s^2 L_1 C_1 + 1)} - \frac{sC_1}{R_2 R_3 (s^2 L_1 C_1 + 1)}$$

$$C) = \frac{-1}{R_3} \left[\frac{sC_1}{R_2 (s^2 L_1 C_1 + 1)} + \frac{sC_2}{R_3} + \frac{sC_1}{R_3 (s^2 L_1 C_1 + 1)} + \frac{1}{R_2 R_3} \right] = -\frac{sC_1}{R_2 R_3 (s^2 L_1 C_1 + 1)} - \frac{sC_2}{R_3^2} - \frac{sC_1}{R_3^2 (s^2 L_1 C_1 + 1)} - \frac{1}{R_2 R_3^2}$$

$$K = \frac{\sum C_i}{\sum L_i C_i + 1}$$

$$Q = \frac{\sum^2 C_i C_j}{\sum^2 L_i C_i + 1}$$

HOJA N°

FECHA

$$\Delta V = A + B + C \rightarrow B + C + A$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{-1}{R_2 R_1} - \frac{1}{R_2 R_3} - \frac{K}{R_1^2} - \frac{K}{R_2 R_3} - \frac{K}{R_2 R_3} - \frac{K}{R_3^2} - \frac{\sum C_2}{R_3^2} - \frac{1}{R_2 R_3} + \sum C_3 \cdot K \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \sum^2 C_3 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \\ & + \sum C_3 \cdot Q + \frac{\sum C_3}{R_1 R_2} + \frac{\sum C_3}{R_2 R_3} + \frac{K}{R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{\sum C_2}{R_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{R_2} + \frac{1}{R_2 R_1} + \frac{1}{R_2 R_3} + \\ & + \frac{K}{R_3} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{\sum C_2}{R_3} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q}{R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 R_3} + \frac{1}{R_2 R_3} + \frac{K}{R_4} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{\sum C_2}{R_4} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \\ & + \frac{Q}{R_4} + \frac{1}{R_1 R_2 R_4} + \frac{1}{R_2 R_3 R_4} = \\ & = \sum C_2 \left(\frac{1}{R_1 R_3} + \frac{1}{R_2 R_3} + \frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_2^2} + \frac{1}{R_1 R_4} + \frac{1}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_3^2} \right) + K \left(\frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_1 R_3} + \frac{1}{R_1 R_4} + \frac{1}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_3 R_4} \right) + \\ & + \sum C_3 \left(\frac{1}{R_1 R_2} + \frac{1}{R_2 R_3} \right) + Q \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} \right) + \sum C_3 K \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \sum^2 C_3 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) + \sum C_3 Q + \\ & + \frac{1}{R_1 R_2 R_3} + \frac{1}{R_1 R_2 R_4} + \frac{1}{R_2 R_3 R_4} = \end{aligned}$$


$$\bullet \text{ Det } M V_1 = \text{Det} \begin{bmatrix} 0 & -1/R_2 & -1/R_3 \\ 0 & \sum C_2 + K + 1/R_2 & -K \\ I & -K & 1/R_1 + 1/R_3 + K \end{bmatrix} = \frac{K}{R_2} I + \frac{1}{R_3} \left[+I (\sum C_2 + K + 1/R_2) \right]$$

$$\Delta V_1 = -I \left[\frac{K}{R_2} + \frac{\sum C_2}{R_3} + \frac{K}{R_3} + \frac{1}{R_2 R_3} \right]$$

$$\frac{V_1}{R_4} = \frac{I \left[\frac{K}{R_2} + \frac{\sum C_2}{R_3} + \frac{K}{R_3} + \frac{1}{R_2 R_3} \right]}{R_4 \Delta V}$$

3) a) hallar $V_C(s)$ aplicando Mallas

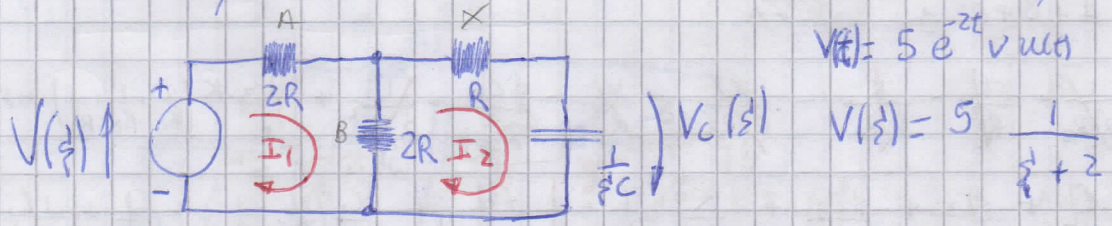b) hallar $V_C / V(t) = 5V e^{-2t}$ u(t) con $R=1k\Omega$, $C=1\mu F$




a) Mallas: $\cancel{Z} \cancel{I} = \cancel{V}$

$$\begin{bmatrix} 4R & -2R \\ -2R & 3R + \frac{1}{sC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V(s) \\ 0 \end{bmatrix} ; \quad V_C(s) = I_2 \cdot \frac{1}{sC}$$

$$I_2 = \frac{\text{Det } M I_2}{\text{Det } Z} = \frac{\begin{vmatrix} 4R & V(s) \\ -2R & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4R & -2R \\ -2R & 3R + \frac{1}{sC} \end{vmatrix}}} = \frac{2R V(s)}{12R^2 + 4R - 4R^2} = \frac{2}{4} \frac{V(s)}{2R + \frac{1}{sC}}$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \frac{sC}{sC 2R + 1} V(s) \Rightarrow \frac{I_2}{sC} = V_C(s) = \frac{1}{4RC} \frac{1}{s + \frac{1}{2RC}} \cdot V(s)$$
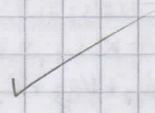
$$V_C(s) = \frac{V(s)}{4RC} \frac{1}{s + \frac{1}{2RC}}$$



Verificación por Laplace y definición:

$$V = I_1 R + I_2 R + \frac{1}{sC} V_C = \frac{V_C}{2R} + \frac{V_C}{2R} + \frac{1}{sC} V_C = \frac{V_C}{2R} + \frac{1}{sC} V_C + \frac{1}{2R} V_C$$

$$I = V_C \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{sC} + \frac{1}{2R} \right)$$

$$V = V_A + V_B = V_A + V_X + V_C = 2IR + R \frac{1}{sC} V_C + V_C = \left(2R \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{sC} + \frac{1}{2R} \right) + R \frac{1}{sC} + 1 \right) V_C$$


$$V_C = V \frac{1}{2 + 4R \frac{1}{sC}} = \frac{V}{4RC} \frac{1}{s + \frac{1}{2RC}} \quad \checkmark \quad \frac{1-4RC}{2RC}$$

b) $V_C(s) = \frac{5}{s+2} \frac{1}{4RC} \frac{1}{s + \frac{1}{2RC}} = \frac{5}{4RC} \frac{1}{(s+2)(s + \frac{1}{2RC})} \Rightarrow \frac{A}{(s+2)} + \frac{B}{(s + \frac{1}{2RC})}$

$A+B=0$; $2B + \frac{A}{2RC} = \frac{5}{4RC} \rightarrow A \left(\frac{1}{2RC} - 2 \right) = \frac{5}{4RC} \rightarrow A = \frac{2RC}{1-4RC} \cdot \frac{5}{4RC} = \frac{5}{2} \frac{1}{1-4RC}$


$$V_C(s) = \frac{5}{2} \frac{1}{1-4RC} \frac{1}{s+2} + \frac{5}{2} \frac{1}{4RC-1} \frac{1}{s + \frac{1}{2RC}} = 2,51 \left(\frac{1}{s+2} - \frac{1}{s + 2 \times 10^{-3}} \right)$$
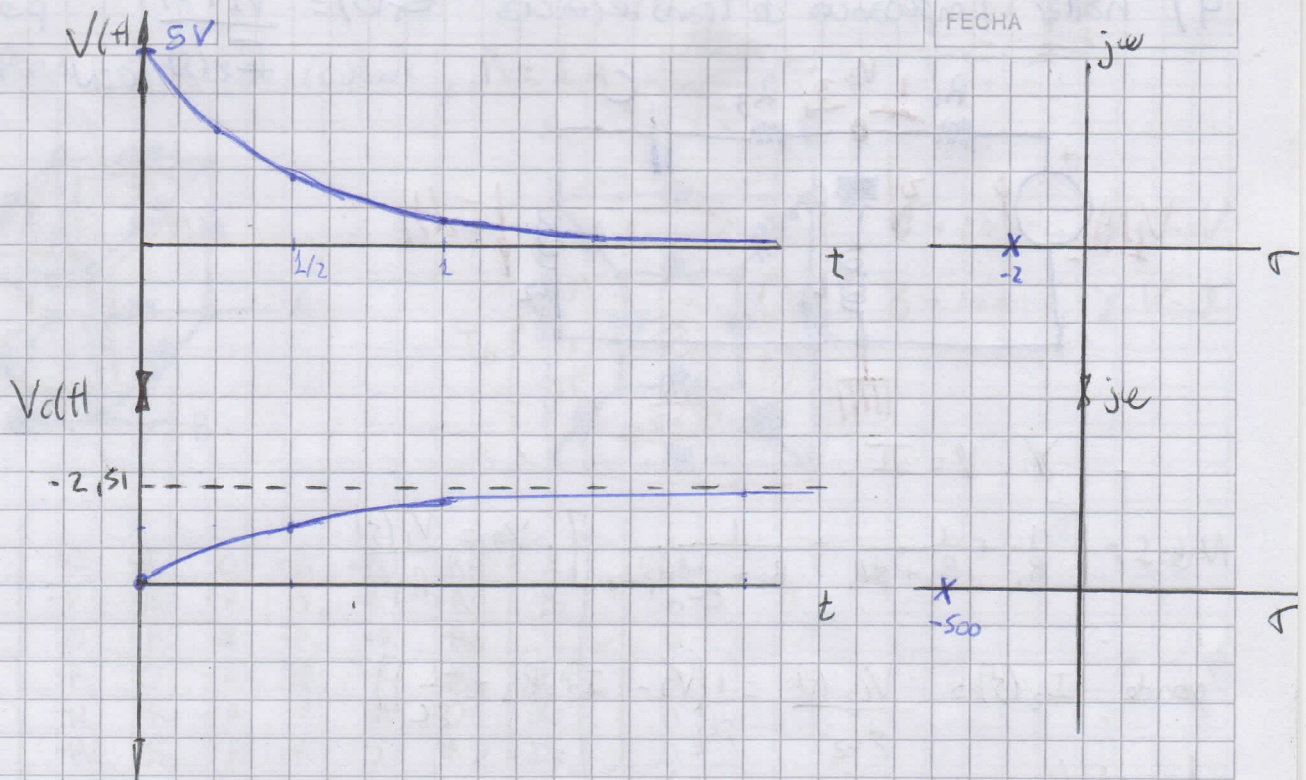
$$V_C(t) = 2,51 \left(e^{-2t} - e^{-2 \times 10^3 t} \right) u(t)$$




$$H(s) = \frac{V_c(s)}{V(s)} = \frac{1}{4RC} \frac{1}{s + \frac{1}{2RC}} = 250 \frac{1}{s + 500}$$

$$H(\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = 250 \frac{1}{500 + j\omega} = \frac{250}{\sqrt{500^2 + \omega^2}} e^{-j[\arctg(\frac{\omega}{500})]}$$

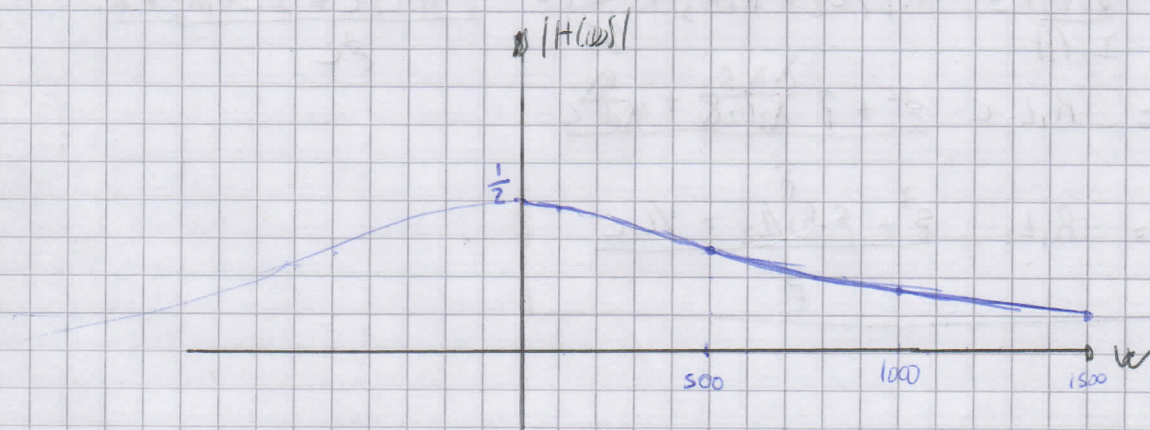

4) hallar Impedancia de Transferencia $Z_T(s) = \frac{V_1(s)}{I_2(s)} \Big|_{CIN}$ por Nodos

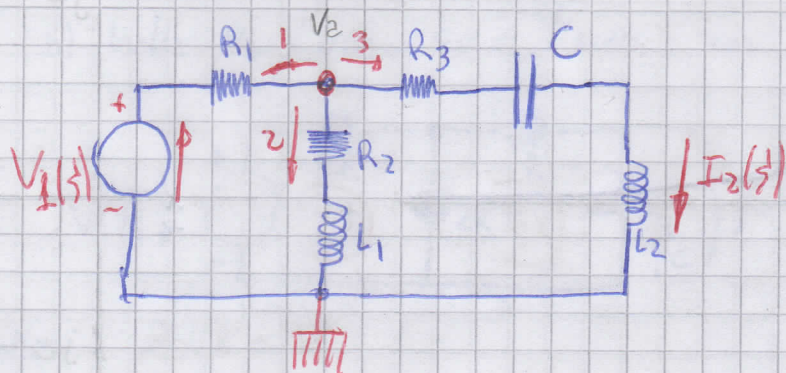

$$Y \cdot V = I$$

Nodo 1: $\left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + sL_1} + \frac{1}{R_3 + \frac{1}{sC} + sL_2} \right] \cdot V_2 = \frac{V_1(s)}{R_1}$

donde $I_2(s) = \frac{V_{L_2}(s)}{sL_2} = \frac{1}{sL_2} (V_2 - I_2(R_3 + \frac{1}{sC}))$

$$sL_2 \left(I_2 + \frac{I_2(R_3 + \frac{1}{sC})}{sL_2} \right) = \frac{V_2}{sL_2}$$



$$\frac{V_1}{R_1} = I_2 \left(sL_2 + R_3 + \frac{1}{sC} \right) \rightarrow$$

$$Z_T(s) = \frac{V_1(s)}{I_2(s)} = R_1 sL_2 + R_1 R_3 + \frac{R_1}{sC} = \frac{s^2 R_1 L_2 C + s C R_1 R_3 + R_1}{sC}$$

$$Z_T(s) = R_1 L_2 C \frac{s^2 + s \frac{R_1 R_3}{R_1 L_2 C} + \frac{R_1}{R_1 L_2 C}}{s}$$

$$Z_T(s) = R_1 L_2 \frac{s^2 + s R_3 / L_2 + 1 / L_2 C}{s}$$

5) Red espacial (cubo); $R=1\Omega$

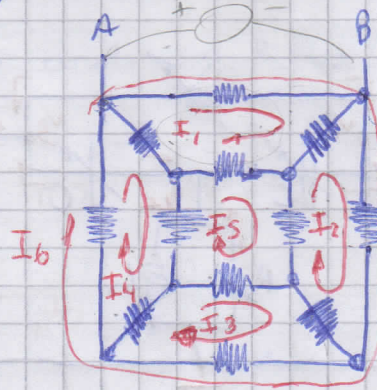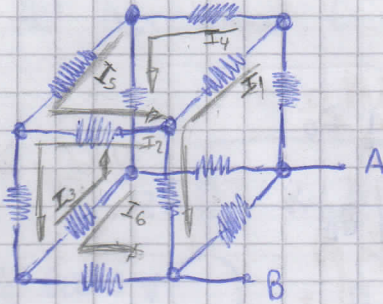

$B \rightarrow$ Mallos $\rightarrow \sum I = V$

$B \rightarrow$ Nodos $\rightarrow \sum V = I$

Malhas


$$\begin{bmatrix} 4R & -R & 0 & -R & -R & -R \\ -R & 4R & -R & 0 & -R & -R \\ 0 & -R & 4R & -R & -R & -R \\ -R & 0 & -R & 4R & -R & -R \\ -R & -R & -R & -R & 4R & 0 \\ -R & -R & -R & -R & 0 & 4R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{AB} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\sum I = V$
Nodos

6) $\omega = \text{cte}$

$C = C$ y con R Frec. Resonancia $\rightarrow I_0 = 0$

hallar R_x y L_x

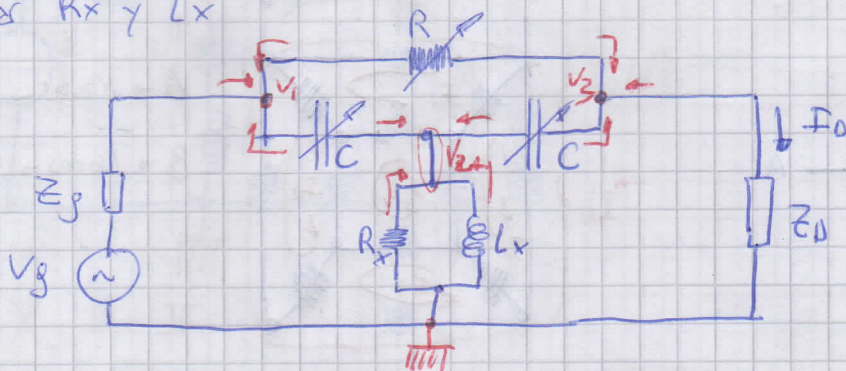

Nodos $\% V = \text{II}$

$$I_0(s) = 0 ; \frac{I_0(s)}{Z_0(s)} = \frac{V_3(s)}{Z_0(s)} = 0 \rightarrow V_3(s) = 0$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_g} + \frac{1}{R} + \frac{sC}{R} & -sC & -1/R \\ -sC & sC + sC + \frac{1}{R_x} + \frac{1}{sL_x} & -sC \\ -1/R & -sC & \frac{1}{Z_0} + \frac{1}{R} + \frac{sC}{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_g}{Z_g} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta V_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z_g} + \frac{1}{R} + \frac{sC}{R} & -sC & V_g/Z_g \\ -sC & 2sC + \frac{1}{R_x} + \frac{1}{sL_x} & 0 \\ -1/R & -sC & 0 \end{bmatrix} = \frac{V_g}{Z_g} \left[s^2 C^2 + \frac{2sC + \frac{1}{R}}{R_x R} + \frac{1}{sL_x R} \right] = 0$$

$$\Delta V_3 = 0V \rightarrow s^2 C^2 + \frac{2sC}{R} + \frac{1}{R_x R} - \frac{1}{sL_x R} = 0 \quad j\omega = s$$

$$-\omega^2 C^2 + \frac{1}{R_x R} + j \left(\frac{2C\omega}{R} - \frac{1}{\omega L_x R} \right) = 0 + j0$$

$$\frac{1}{R_x R} - \omega^2 C^2 = 0$$

$$1 \quad \frac{2C\omega}{R} - \frac{1}{\omega L_x R} = 0$$


$$R_x = \frac{1}{\omega^2 C^2 R}$$

$$L_x = \frac{1}{2C\omega^2 R}$$

$$L_x = \frac{1}{2\omega^2 C R}$$

7) a) plantear ecuaciones de nodos

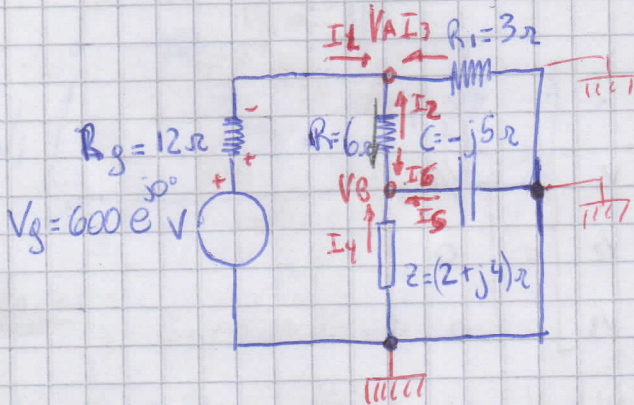b) Determinar la I que circula por $R=6\Omega$ y su caída de tensión



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_g} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R} \\ -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} + \frac{1}{C} + \frac{1}{Z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{V_g}{R_g} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V \quad \cdot \quad V = II$$

Nota

A

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0 \Rightarrow \frac{V_g - V_A}{R_g} + \frac{V_B - V_A}{R} - \frac{V_A}{R_1} = 0 \Rightarrow \frac{V_g}{R_g} - \frac{V_B}{R} - \frac{V_A}{R} + \frac{V_A}{R_1} = \frac{V_g}{R_g}$$

Nota

B

$$I_4 + I_5 + I_6 = 0 \Rightarrow \frac{-V_B}{Z} - \frac{V_B}{C} + \frac{V_A - V_B}{R} = 0 \Rightarrow \frac{-V_A}{R} + \frac{V_B}{Z} + \frac{V_B}{C} + \frac{V_B}{R} = 0$$

$$0,266 + j$$

b) $I_R(s) = \frac{V_A - V_B}{R}$

$$V_A = \frac{\text{Det MVA}}{\Delta Y} \rightarrow \text{Det MVA} = \begin{bmatrix} \frac{V_g}{R_g} & -1/R \\ 0 & \frac{1}{R} + \frac{1}{C} + \frac{1}{Z} \end{bmatrix} = \frac{V_g}{R} \left[\frac{1}{R} + \frac{1}{C} + \frac{1}{Z} \right]$$

$$\Delta Y = \left(\frac{1}{R_g} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R_1} \right) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{C} + \frac{1}{Z} \right) - \frac{1}{R^2} = \frac{1}{R_g R} + \frac{1}{R_g C} + \frac{1}{R_g Z} + \frac{1}{R C} + \frac{1}{R Z} + \frac{1}{R_1 R} + \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_1 Z}$$


$$V_A = \frac{600e^{j0}}{12\Omega} \left(\frac{1}{6\Omega} + \frac{j1}{5\Omega} + \frac{1}{2+j4} \right) = \frac{13,3 e^{j0}}{0,127 e^{j0}} = 96,52 V$$

$$V_B = \frac{\text{Det}}{\Delta Y} = \frac{600e^{j0}}{12\Omega} \left(\frac{1}{6\Omega} \right) = \frac{8,3 e^{j0}}{0,127 e^{j0}} = 65,2173 V$$

$$V_R = V_A - V_B = 96,52 - 65,22 = 31,3 V$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{31,3 V}{6\Omega} = 5,216 A$$

8)

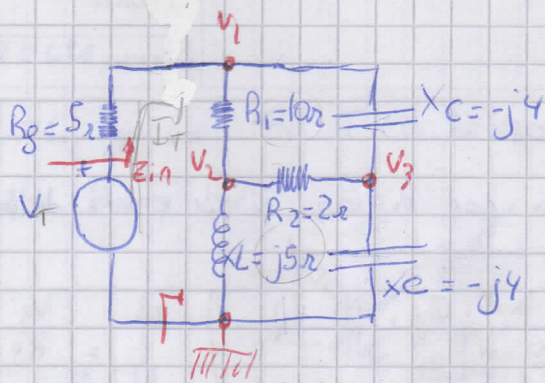

$$Z_{in} = \frac{1}{Y_{in}} = \frac{V_T}{I_T}$$

$$Y = \frac{I}{V}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{10} + j\frac{1}{4} & -1/10 & -j\frac{1}{4} \\ -1/10 & \frac{3}{5} - j\frac{1}{5} & -1/2 \\ -j\frac{1}{4} & -1/2 & \frac{1}{2} + j\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_T/R_g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Delta Y = (-5 \times 10^{-3} + j0,0975) + (-5 \times 10^{-3} - j0,0175) + (0,0375 - j0,025) = 0,0275 + j0,055$$

$$\Delta Y = 0,0615 e^{j63,43^\circ}$$

$$0,2275$$

$$\Delta Y \cdot V_T = \det \begin{bmatrix} V_T/R_g & -1/10 & -j0,25 \\ 0 & 0,6 - j0,2 & -0,5 \\ 0 & -0,5 & 0,5 + j0,5 \end{bmatrix} = \frac{V_T}{R_g} [0,15 + j0,2]$$



$$V_T = V_{R_g} + V_1 = I \cdot R_g + I \cdot Z_L = I (R_g + Z_L)$$

$$I = \frac{V_T}{R_g + Z_L} = \frac{V_T - V_1}{R_g} = \frac{V_1}{Z_L} \cdot \frac{V_T}{V_1}$$

$$V_1 = \frac{\frac{V_T}{R_g} [0,15 + j0,2]}{0,0275 + j0,055} = \frac{V_T}{R_g} \cdot \bar{K}$$


$$I_T = \frac{1}{R_g} (V_T - V_1 \bar{K}) = V_T \left(\frac{1}{R_g} - \frac{\bar{K}}{R_g^2} \right)$$

$$\frac{I_T}{V_T} = \frac{1}{R_g} - \frac{\bar{K}}{R_g^2}$$

$$Z_{in} = \frac{1}{\frac{1}{R_g} - \frac{\bar{K}}{R_g^2}} = \frac{1}{\frac{1}{5\Omega} - \frac{0,15 + j0,2}{0,0275 + j0,055}} = \frac{1}{\frac{0,0275 + j0,055}{25\Omega}}$$

$$Z_{in} = 16,35 - j11,89$$

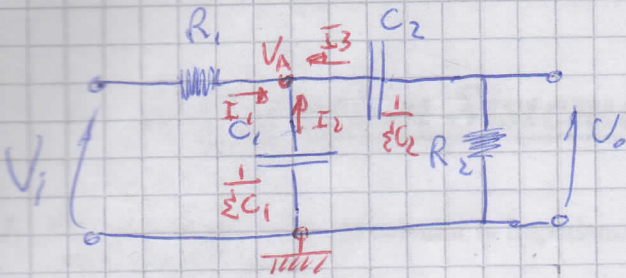9) Hallar $H(s)$ por Nodos y Verificar por mallas



$$V_o = \frac{V_A}{\frac{1}{sC_2} + R_2} \cdot R_2 = V_A \frac{R_2}{1 + sC_2 R_2}$$

$$V_o = V_A \cdot \frac{sC_2 R_2}{1 + sC_2 R_2}$$

Nodos

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$\frac{V_i - V_A}{R_1} - \frac{V_A}{\frac{1}{sC_1}} - \frac{V_A}{\frac{1}{sC_2} + R_2} = 0 \Rightarrow \frac{V_i}{R_1} = V_A \left(\frac{1}{R_1} + sC_1 + \frac{1}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} \right)$$

$$V_i = V_A \left(1 + sC_1 R_1 + \frac{sR_1 C_2}{sC_2 R_2 + 1} \right) = V_A \left(\frac{s^2 C_1 C_2 R_1 R_2 + s(C_2 R_2 + C_1 R_1 + R_1 C_2) + 1}{sC_2 R_2 + 1} \right)$$

$$\frac{V_i}{V_o} = \frac{1 + sC_2 R_2}{sC_2 R_2} \cdot \frac{s^2 C_1 C_2 R_1 R_2 + s(C_2 R_2 + C_1 R_1 + R_1 C_2) + 1}{sC_2 R_2 + 1}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = H(s) = \frac{sC_2 R_2}{s^2 C_1 C_2 R_1 R_2 + s(C_2 R_2 + C_1 R_1 + R_1 C_2) + 1} = \frac{C_2 R_2}{C_1 C_2 R_1 R_2} \cdot \frac{s}{s^2 + s \left(\frac{1}{C_1 R_1} + \frac{1}{C_2 R_2} + \frac{1}{R_2 C_1} \right) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

$$H(s) = \frac{\frac{1}{R_1 C_1} s}{s^2 + s \left(\frac{1}{C_1 R_1} + \frac{1}{C_2 R_2} + \frac{1}{R_2 C_1} \right) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$